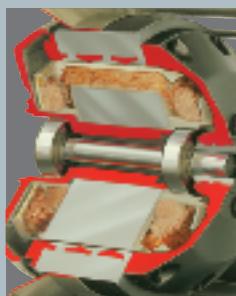


# Двигатели



## Двигатели ebm-papst

В AC-двигателях и EC-двигателях ebm-papst использует испытанный принцип внешнего ротора, при котором ротор вращается вокруг расположенного внутри статора. Принцип внешнего ротора имеет следующие преимущества:

- экономия места благодаря встроенному подшипнику и непосредственной установке в рабочее колесо.
- малая нагрузка и точная балансировка подшипника с помощью жесткого соединения всех вращающихся элементов.
- повышенный срок службы благодаря расположению узла двигатель-рабочее колесо непосредственно в воздушном потоке.


Очень хорошие результаты по к. п. д. и шумовым характеристикам достигаются благодаря применению EC-двигателей.

Характеристики	Двигатели переменного тока			Двигатели с электронным коммутатором	
	Двигатель с расщепленными полюсами	Однофазный конденсаторный двигатель	Трехфазный двигатель	Одноконтурный двигатель	Трехконтурный двигатель
Подключение к однофазному переменному напряжению	Да	Да	Возможно (Схема Штайнеметца)	Да	Да
Подключение к трехфазному переменному напряжению	Нет	Нет	Да	Нет	Да
Подключение к постоянному напряжению	Нет	Нет	Нет	Да	Да
Принципиальная схема статора					
Схема Штайнеметца					
Конструкция ротора	Короткозамкнутый ротор	Короткозамкнутый ротор	Короткозамкнутый ротор	Ротор с постоянными магнитами	Ротор с постоянными магнитами
К.П.Д	Низкий	Средний	Хороший	Очень хороший	Очень хороший
Встроенное устройство плавной регулировки частоты вращения	Нет	Нет	Нет	Да	Да
Шумовая характеристика	Средняя	Хорошая	Очень хорошая	Средняя	Очень хорошая

## AC-двигатели

Двигатели переменного тока (асинхронные двигатели) работают по принципу асинхронного вращения поля статора и ротора.
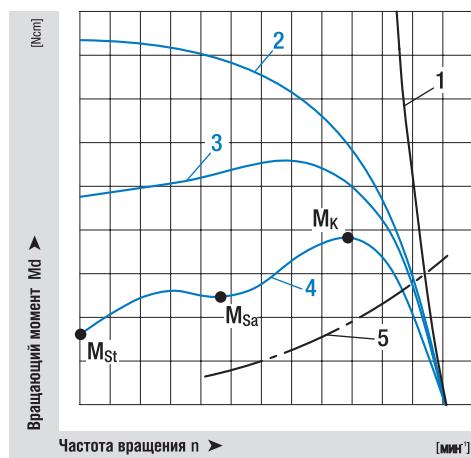
## Характеристики вращающего момента различных типов двигателя



#### **Пояснения:**

## 2 - Трехфазный двигатель

### **3 Однофазный двигатель**

#### **4 - Принципы классификации**

## 5 - Характеристика устройства

#### M Момент върха

**M<sub>St</sub>** - Момент пуска

$M_{Sa}$  - Момент баланса

$M_K$  - Момент  
опрокидывания


## Пусковой ток

Пусковой ток наших двигателей переменного тока максимум в 4 раза выше указанного номинального тока.
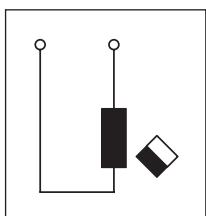
## Двигатель с расщепленными полюсами

Каждый полюс двигателя разделен (то есть, расщеплен) короткозамкнутой обмоткой на главный и вспомогательный полюс для создания пускового момента.

Двигатели ebm-papst с расщепленными полюсами выполнены как 2-х или 4-х полюсные симметричные двигатели с внешним или внутренним ротором.




## Преимущества:

- чрезвычайно прочная конструкция двигателя благодаря литому короткозамкнутому ротору и устойчивой системе подшипников
  - экономичность
  - простота подключения
  - длительный срок службы
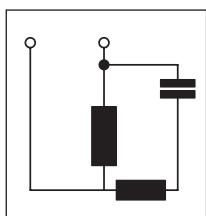
### Однофазный конденсаторный двигатель

Два контура (рабочая AW и вспомогательная HW обмотки) образуют с помощью конденсатора, последовательно подключенного к вспомогательному контуру, вращающееся поле однофазного конденсаторного двигателя.



### Преимущества:

- чрезвычайно прочная конструкция двигателя благодаря литому короткозамкнутому ротору и устойчивой системе подшипников
- множество возможностей установки частоты вращения
- коэффициент полезного действия от 30 до 75 % (в зависимости от типоразмера двигателя)
- длительный срок службы
- хорошие показатели по вибрации и шуму.

### Трехфазный двигатель


- Три контура двигателя, смешенные на  $120^\circ$ , при подключении к трехфазной сети создают круговое вращающееся поле.



### Преимущества:

- чрезвычайно прочная конструкция двигателя благодаря короткозамкнутому ротору и устойчивой системе подшипников
- очень хорошие показатели по вибрации и шуму
- коэффициент полезного действия от 40 до 80 % (в зависимости от типоразмера двигателя)
- длительный срок службы
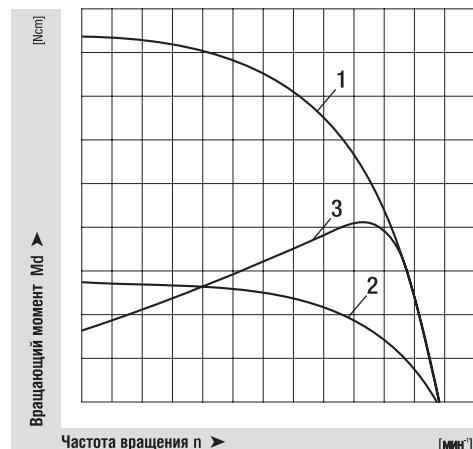
### Характеристики вращающего момента трехфазного двигателя



### Пояснения:

- 1 - Треугольник
- 2 - Звезда
- 3 - Схема Штайнметца

# Устройства управления



## Управление и регулировка по технологии ebm-papst


Частота вращения вентилятора должна соответствовать каждой конкретной области применения. В технологии переменного тока с регулировкой частоты вращения могут быть связаны повышенные монтажные расходы, неудовлетворительная шумовая характеристика и повышенная потребляемая мощность.

Технология электронного управления ebm-papst является экологичной и экономичной альтернативой. Двигатель с интегрированной управляющей электроникой обеспечивает высокий коэффициент полезного действия во всем диапазоне частоты вращения и оптимальную шумовую характеристику при минимальных монтажных расходах.

Характеристика	Добавочный резистор	Трансформатор	Градация частоты вращения	AC	Система импульсно-фазового управления	Импульсно-фазовое управление с синус-фильтром	Преобразователь частоты	Преобразователь частоты с синус-фильтром	Встроенное	Встроенное с импульсным блоком питания	Внешнее
Монтаж	+	-	+	-	-	-	-	-	++	-	-
Шумовая характеристика	+	++	-	--	-	-	-	+	++	+	+
Потребляемая мощность	--	-	-	-	-	+	+	+	++	+	+
Срок службы	+	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+

+ = позитивная   ++ = очень позитивная   - = негативная   -- = очень негативная

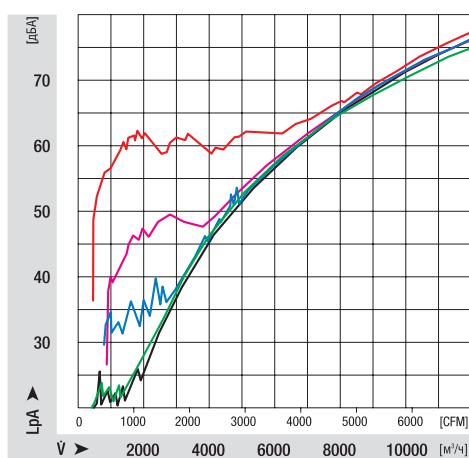
Шумовая характеристика управляемых двигателей постоянного тока / с электронной коммутацией


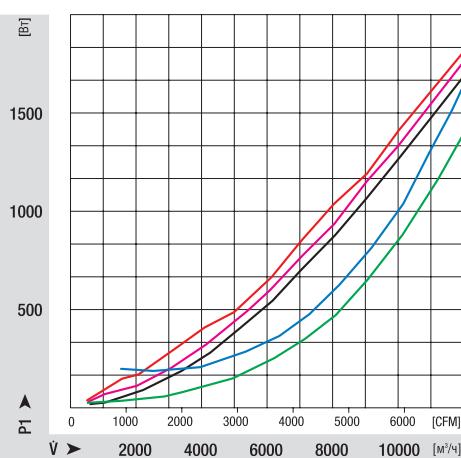
### Пояснения:

- EC-устройства ebm-papst
- Преобразователь частоты с синус-фильтром
- Импульсно-фазовое управление без синус-фильтра
- Импульсно-фазовое управление с синус-фильтром
- Трансформатор

Потребляемая мощность управляемых двигателей постоянного тока / с электронной коммутацией




### Пояснения:

- EC-устройства ebm-papst
- Преобразователь частоты с синус-фильтром
- Импульсно-фазовое управление без синус-фильтра
- Импульсно-фазовое управление с синус-фильтром
- Трансформатор

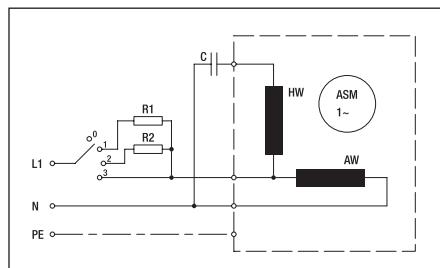
## Установка частоты вращения AC-двигателей

С помощью регулировки частоты вращения можно оптимизировать мощность потребления и шумность потока.



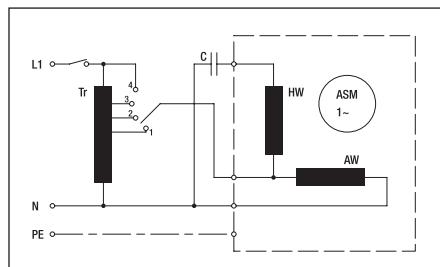
### Добавочное сопротивление

- фиксированные ступени частоты вращения
  - установка частоты вращения путем изменения напряжения двигателя
  - экономичность
  - небольшие мощности
- Примечание: конденсаторы или дроссели уменьшают мощность потерь.



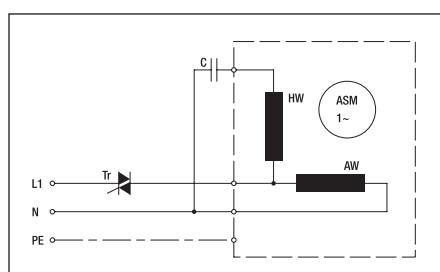
### Трансформатор

- фиксированные ступени частоты вращения
- установка частоты вращения путем изменения напряжения двигателя


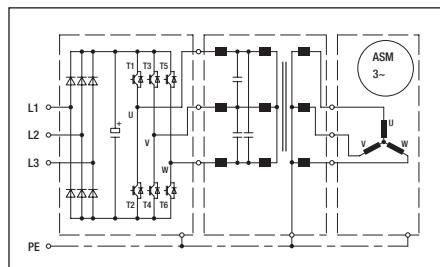
### Импульсно-фазовое управление

- плавная регулировка частоты вращения
- установка частоты вращения путем изменения напряжения двигателя
- экономичность
- шумовые характеристики и нагревание должны проверяться в ходе применения




### Частотный преобразователь с синус-фильтром

- плавная регулировка частоты вращения
  - установка частоты вращения путем изменения частоты вращающегося поля
  - высокий коэффициент полезного действия
- Примечание: необходимо использовать многополюсный синус-фильтр (фаза-фаза и фаза-земля)


## Схемы подключения к сети переменного тока
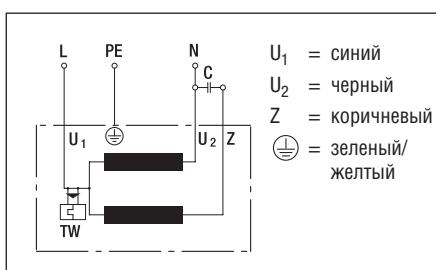
### Вентиляторы в однофазной сети 230 В


**1a)** Однофазный конденсаторный двигатель со встроенным температурным реле



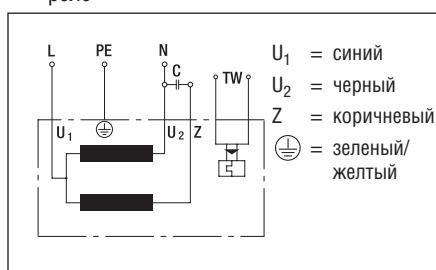**1б)** Однофазный конденсаторный двигатель с выведенными концами температурного реле




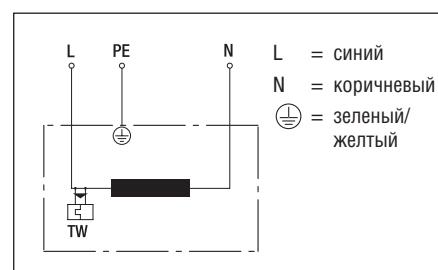**1c)** Двигатель с расщепленными полюсами со встроенным температурным реле



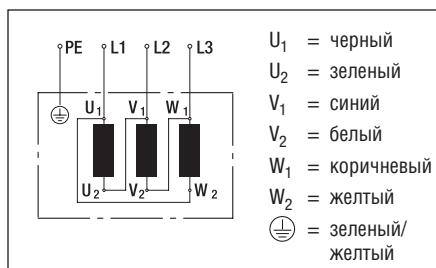
### Вентиляторы с одной частотой вращения в 3-х фазной сети 230 В

**2а)** Схема «треугольник» (3-фазная сеть 230 В)



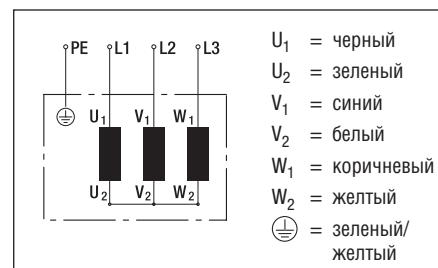
### Вентиляторы с одной частотой вращения в 3-х фазной сети 400 В


**2б)** Схема «звезда» (3-фазная сеть 400 В)



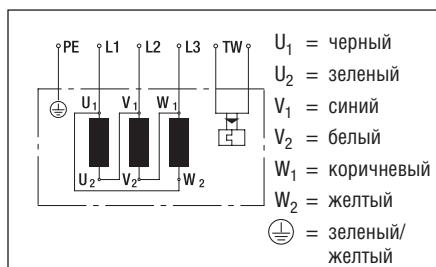**3а)** Схема «треугольник» (3-фазная сеть 230 В) с выведенными концами температурного реле



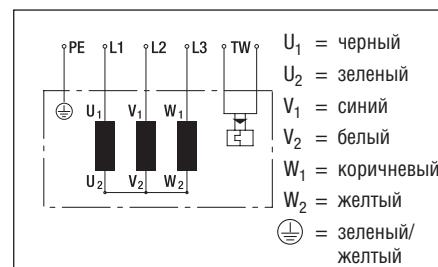
**3б)** Схема «звезда» (3-фазная сеть 400 В) с выведенными концами температурного реле




Изменение направления вращения производится путем перестановки местами двух фаз.

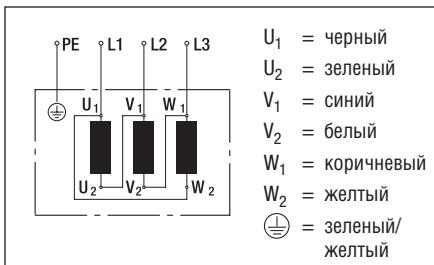**Вентиляторы с 2 значениями частоты вращения, изменение частоты вращения производится путем переключения со звезды на треугольник, 3-фазная сеть 400 В**


**4a) Схема «треугольник»  
(высокое значение частоты вращения)**



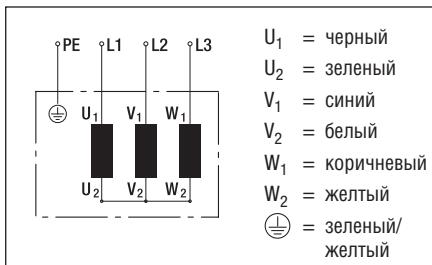
**4b) Схема «звезда»  
(низкое значение частоты вращения)**



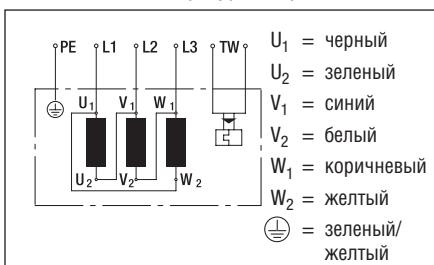**5a) Схема «треугольник» (высокое значение частоты вращения) с выведенными концами температурного реле**



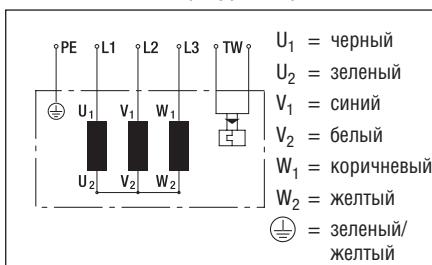**5b) Схема «звезда» (низкое значение частоты вращения) с выведенными концами температурного реле**



**Изменение направления вращения** производится путем перестановки местами двух фаз.